
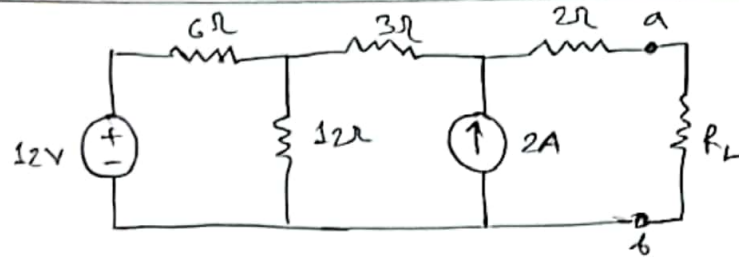


Name: Md. Ribat Ahmed

ID: 1931725042

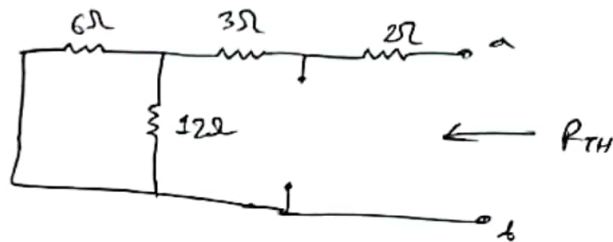


For R_{TH} ,



$$6\Omega \parallel 12\Omega = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = 4\Omega$$

Then, $\therefore R_{TH} = 4\Omega + 3\Omega + 2\Omega$
 $= 9\Omega$

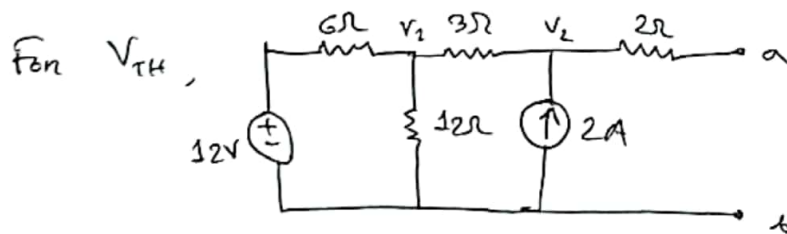\therefore For maximum power transfer R_L needs to be 9Ω .



At KCL at V_1 ,

$$\frac{V_1 - 12}{6} + \frac{V_1}{12} + \frac{V_1 - V_2}{3} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{7V_1}{12} - 2 - \frac{V_2}{3} = 0$$

$$\Rightarrow 7V_1 - 4V_2 = 24 \quad \text{--- (1)}$$

KCL at V_2 ,

$$\frac{V_2 - V_1}{3} - 2 = 0 \Rightarrow V_2 - V_1 = 6$$

$$\therefore V_1 = V_2 - 6 \quad \text{--- (2)}$$

Name: Md. Pitat Ahmed

ID: 1931725012

From (d)

$$7(V_2 - 6) - 4V_2 = 2$$

$$\Rightarrow 3V_2 - 42 = 2$$

$$\Rightarrow 3V_2 = 44$$

$$\therefore V_2 = 14.67 \text{ V}$$

$$\therefore V_{TH} = V_2 = 14.67 \text{ V}$$

$$\therefore P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}} = \frac{14.67^2}{4 \times 9}$$

$$= 5.98 \text{ Watt.}$$